


PLANTILLA D LARGO

$$F_0 = 6 \text{ KHz} ; Q = 3 ; q_{\max} = 2,5 \text{ dB}$$

$$F_1 = 0,6 \text{ KHz} ; F_2 = 60 \text{ KHz} ; q_{\min} = 15 \text{ dB}$$

$$WS_{1,2} = 2\pi F_{1,2}$$

PLANTILLA PASA BAJAS

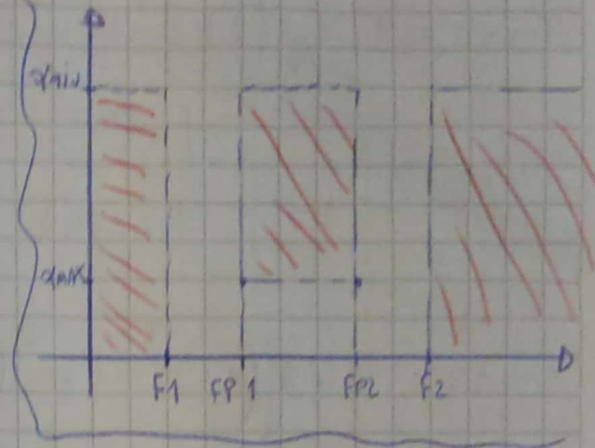


$$WP1-N = WP1/W_0 ; WS1-N = F1/F_0 \Rightarrow WS1-N = 0,1$$

$$WP2-N = WP2/W_0 ; WS2-N = F2/F_0 \Rightarrow WS2-N = 10$$

$$\alpha_{S1-N} = Q \frac{(WS1-N^2 - 1)}{WS1-N} \Rightarrow \alpha_{S1-N} = 3 \cdot \frac{(0,1^2 - 1)}{0,1} \Rightarrow \alpha_{S1-N} = -29,7$$

$$\alpha_{S2-N} = 3 \cdot \frac{(10^2 - 1)}{10} \Rightarrow \alpha_{S2-N} = 29,7$$

PLANTILLA PASA-BAJOS PROTOTIPO

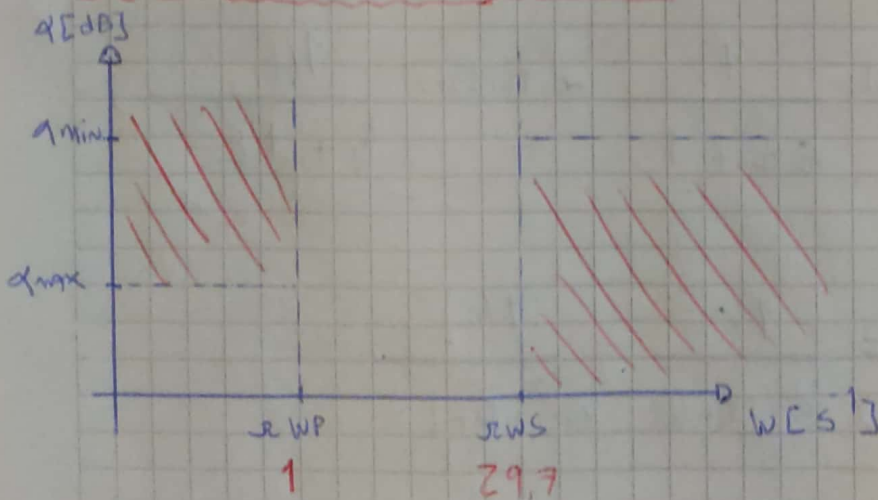

$$\epsilon = \frac{2,5/10}{10} = 0,025$$

$$\epsilon = 0,8822$$

$$\alpha_{min}(n) = 10 \log \left[\left(1 + \epsilon^2 \cosh^2 \left(n \cosh^{-1}(\omega S) \right) \right) \right]$$

$$\alpha_{min1} = 10 \log \left(1 + \underbrace{\epsilon^2}_{29,7} \underbrace{\omega S^2}_{0,3383} \right) = \underline{28,37 \text{ dB}}$$

$\rightarrow n=1$

$$\alpha_{min2} = 10 \log \left[\left(1 + \epsilon^2 \cosh^2 \left(2 \cosh^{-1}(29,7) \right) \right) \right]$$

$$\alpha_{min2} = \underline{63,89 \text{ dB}} \rightarrow \underline{n=2}$$

$$T_{LP}(w) = \frac{1}{1 + C_1^2(w)} = \frac{1}{1 + \epsilon^2 w^2} ; T_{LP}(s) = T_{LP}(w) \Big|_{w=s/s} = \frac{1}{1 - \epsilon^2 s^2}$$

$$T_{LP}(s) = \frac{1}{\frac{a^2 + b^2}{2ab}} \cdot \frac{1}{\frac{a^2 - b^2}{2ab} + b} = \frac{1}{-\epsilon^2 s^2 + 1} ; \frac{-2s^2 + s(2b - 2b) + b^2}{- \epsilon^2 s^2 + 1}$$

$$\begin{cases} a = \epsilon \rightarrow a = \epsilon \\ b = 1 \end{cases}$$

$$T_{LP}(s) = \frac{1}{\epsilon s^2 + 1} \rightarrow T_{LP}(s) = \frac{1/\epsilon}{s^2 + 1/\epsilon}$$

$$T_{AP}(s) = T_{LP}(s) \Big|_{s = \frac{s^2 + 1/Q}{s}} = \frac{1/\epsilon}{\frac{(s^2 + 1/Q + 1/\epsilon)}{s}} = \frac{(1/\epsilon)s}{Qs^2 + Q + \frac{1}{\epsilon}s}$$

$$T(s) = \frac{1}{EQ} \frac{s}{s^2 + \frac{1}{EQ} s + 1}$$

$$TBP(s) = \frac{0,378}{s^2 + 0,378s + 1}$$

$$Q = 3, \quad \epsilon = 0,8822$$

Busco $FP1$ y $FP2$ (FRECUENCIAS DE CORTE)

$$\omega_0^2 = \omega_{P1} \omega_{P2}$$

$$F_0^2 = FP1 \cdot FP2$$

$$\omega_{P2} - \omega_{P1} = 2 \text{ KHz} \quad \text{BW} \cdot 2\pi$$

$$BW = FP2 - FP1 \rightarrow FP2 = FP1 + 2 \text{ KHz}$$

$$F_0^2 = FP1^2 + 2 \text{ KHz} \cdot FP1 \rightarrow FP1^2 + 2 \text{ KHz} \cdot FP1 - 6 \text{ KHz}^2$$

$$F_{PA} = 5,080 \text{ KHz} \quad ; \quad FP2 = 7,080 \text{ KHz}$$

$$FP1B = -7,080 \text{ KHz}$$

VER F_0


$$F_0^2 = FP1 \cdot FP2 \rightarrow 6 \text{ KHz}^2 = FP1 \cdot FP2 \quad ; \quad \sqrt{FP1 \cdot FP2} = F_0$$

$$F_0 = 5,99 \text{ KHz} \quad \checkmark$$

CIRCUITO 480

$$R1 = R2 = R4 = 50 \text{ K}\Omega$$

$$C1 = C2 = 1000 \text{ pF}$$

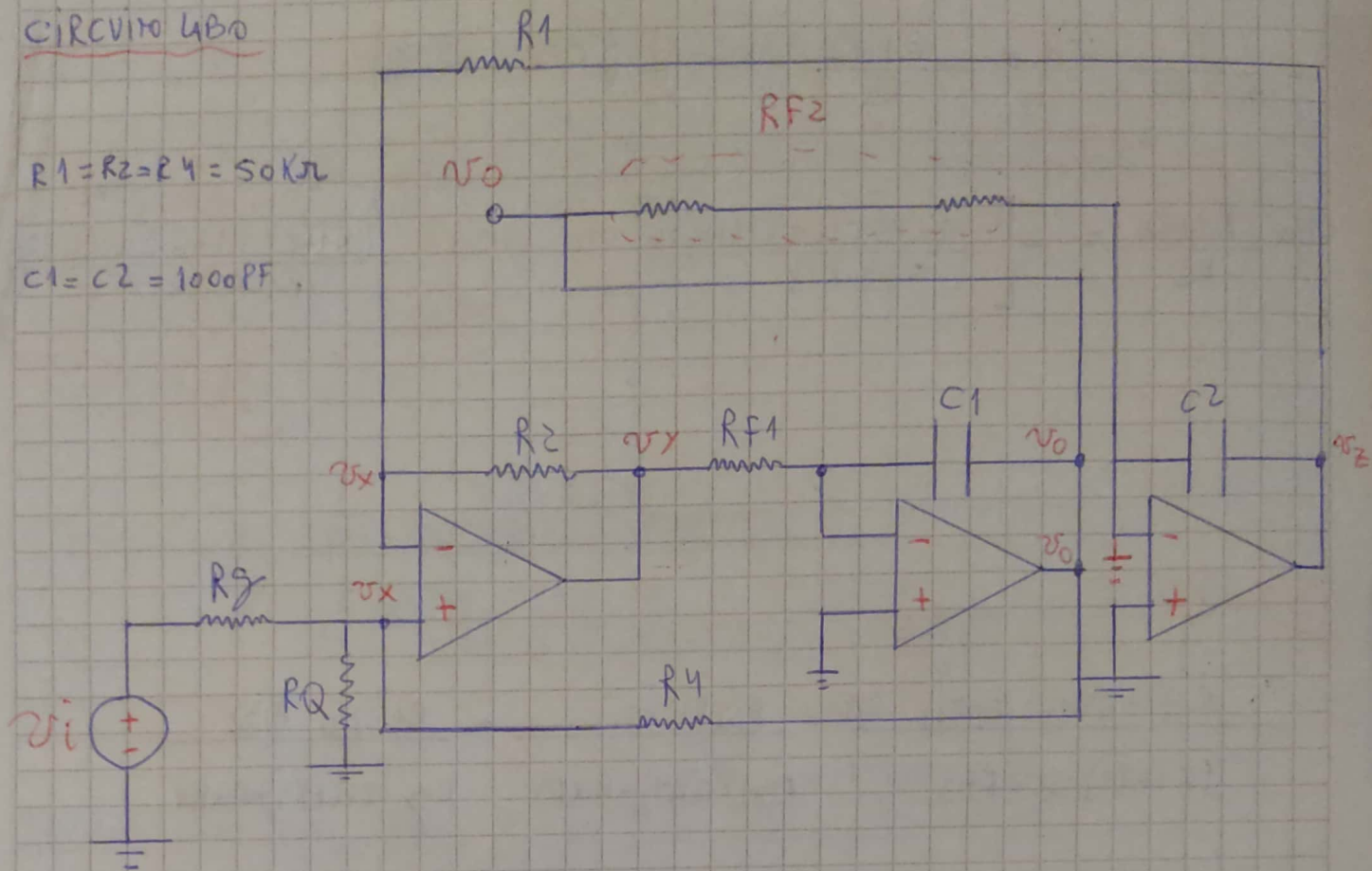

$$V_x \left(\frac{1}{R_G} + \frac{1}{R_Q} + \frac{1}{R_4} \right) - \frac{1}{R_G} V_i - \frac{1}{R_4} V_0 = 0 ; \quad V_x \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} \right) - \frac{1}{R_2} V_y - \frac{1}{R_1} V_2 = 0$$

$$\frac{V_x R_G R_Q + R_G R_4 + R_Q R_4}{R_G R_Q R_4} = \frac{R_4 V_i + R_G V_0}{R_G R_4}$$

$$V_z = \frac{R_1 + R_2}{R_2} V_x - \frac{R_1}{R_2} V_y \quad (2)$$

$$V_x = \frac{R_Q (R_4 V_i + R_G V_0)}{R_G (R_Q + R_4) + R_Q R_4} \quad (1)$$

$$V_y \cdot \frac{1}{R_{F1}} = -S_{C1} V_0$$

$$V_y = -R_{F1} S_{C1} V_0 \quad (3)$$

$$S_{C2} V_z = -\frac{1}{R_{F2}} V_0 \Rightarrow V_z = -\frac{1}{S_{C2} R_{F2}} V_0 \quad (4)$$

④ × ③ en ②

$$-\frac{1}{sC_2 R_F2} v_o = \frac{R_1 + R_2}{R_2} v_x + \frac{R_1}{R_2} (v_{RF1} sC_1 v_o)$$

$$v_x \frac{R_1 + R_2}{R_2} = - \left[\frac{1 + s^2 C_1 C_2 R_F1 R_F2 \frac{R_1}{R_2}}{sC_2 R_F2} \right] v_o \Rightarrow v_x = - \frac{R_2 (1 + s^2 C_1 C_2 R_F1 R_F2 \frac{R_1}{R_2})}{(R_1 + R_2) sC_2 R_F2} v_o$$

⑤

⑤ = ①

$$\frac{R_2 (1 + s^2 C_1 C_2 R_F1 R_F2 \frac{R_1}{R_2})}{(R_1 + R_2) sC_2 R_F2} v_o = \frac{R_Q R_Y v_i}{R_Y (R_Q + R_Y) + R_Q R_Y} + \frac{R_Y v_o R_Q}{R_Y (R_Q + R_Y) + R_Q R_Y}$$

$$\frac{R_2 (1 + s^2 C_1 C_2 R_F1 R_F2 \frac{R_1}{R_2})}{(R_1 + R_2) sC_2 R_F2} (R_Y (R_Q + R_Y) + R_Q R_Y) v_o = R_Q R_Y v_i + R_Y R_Q v_o$$

$$\frac{R_2 (1 + s^2 C_1 C_2 R_F1 R_F2 \frac{R_1}{R_2}) (R_Y (R_Q + R_Y) + R_Q R_Y)}{(R_1 + R_2) sC_2 R_F2} v_o = R_Q R_Y v_i + R_Y R_Q v_o$$

$$T(s) = \frac{- sC_2 R_F2 R_Q R_Y (R_1 + R_2)}{R_2 (1 + s^2 C_1 C_2 R_F1 R_F2 \frac{R_1}{R_2}) (R_Y (R_Q + R_Y) + R_Q R_Y) + sC_2 R_F2 R_Y R_Q (R_1 + R_2) + R_2 (R_Y (R_Q + R_Y) + R_Q R_Y)}$$

$$T(s) = \frac{- s \frac{R_Q R_Y (R_1 + R_2)}{(R_Y (R_Q + R_Y) + R_Y R_Q) R_1 C_1 R_1} \cdot \frac{R_Y}{R_Y}}{s^2 + \frac{1}{C_1 R_F1} \frac{R_Y R_Q (R_1 + R_2)}{(R_Y (R_Q + R_Y) + R_Y R_Q) R_1} + \frac{R_2}{R_F1 R_F2 C_1 C_2 R_1}}$$

$$T(s) = - \frac{R_4}{R_3} \frac{\frac{1}{C_1 R F_1} \frac{R_2 R_3 (R_1 + R_2)}{R_1 (R_3 (R_2 + R_4) + R_2 R_4)} s}{s^2 + \frac{1}{C_1 R F_1} \frac{R_2 R_3 (R_1 + R_2)}{R_1 (R_3 (R_2 + R_4) + R_2 R_4)} s} + \frac{R_2}{R_1 R F_1 R F_2 C_1 C_2}$$

Si $R_1 = R_2 = R_4 = R = 50 \text{ k}\Omega$

$C_1 = C_2 = C = 1000 \text{ pF}$

$$T(s) = - \frac{R}{R_3} \frac{\frac{1}{C_1 R F_1} \frac{R_2 R_3 R}{R (R_3 (R_2 + R) + R_2 R)}}{s^2 + \frac{1}{C_1 R F_1} \frac{R_2 R_3 R}{R (R_3 (R_2 + R) + R_2 R)}} + \frac{1}{R F_1 R F_2 C^2}$$

Teniendo una $T(s)$ igual a:

$$T(s) = \frac{0,378 s}{s^2 + 0,378 s + 1} \rightarrow \text{NORMALIZADA}$$

$$T(s) = \frac{0,378 \omega_w s}{s^2 + 0,378 \omega_w s + \omega_w^2} \quad \omega_w = 2\pi \cdot 6 \text{ kHz}$$

$$\frac{1}{R F_1 R F_2 C^2} = \omega_w^2 \Rightarrow R F_1 R F_2 = \frac{1}{C^2 \omega_w^2} \Rightarrow R F_1 \cdot R F_2 = 703,61 \mu\text{s}^2$$

Si $R F_1 = 10 \text{ k}\Omega \rightarrow R F_2 = 70,36 \text{ k}\Omega \approx 68 \text{ k}\Omega + 2,2 \text{ k}\Omega \text{ o } 68 \text{ k}\Omega + 2 \text{ k}\Omega$

NOTA

$$\frac{1}{R_{F1C}} \cdot \frac{2R_g R_Q}{R_g(R_Q + R) + R Q R} = 0,378 \Omega W$$

$$\frac{R}{R_g} = 1; R = R_g \rightarrow \frac{1}{R_{F1C}} \cdot \frac{2R Q}{2R Q + R} = 0,378 \Omega W$$

$$\hookrightarrow K=1$$

$$2R Q = 2R Q R_{F1C} \cdot 0,378 \Omega W + R R_{F1C} \cdot 0,378 \Omega W$$

$$2R Q [1 - R_{F1C} \cdot 0,378 \Omega W] = R \cdot R_{F1C} \cdot 0,378 \Omega W$$

$\underbrace{0,857} \qquad \qquad \qquad \underbrace{2268 \mu}$

$$2R Q = 8,31 K\Omega$$

$$R Q = 4,16 K\Omega \cong 3,9 K\Omega + 220 \Omega$$

\hookrightarrow VALORES COMERCIALES