


TAREA SEMANAL 6

$$F_P = 300 \text{ Hz} ; f_s = ? ; H(2 \cdot \pi \cdot 100 \text{ Hz}) = 0$$


TOMO UN α_{max} DE 30B (NO ACLARA). SIMULANDO EL CIRCUITO, NOTE
BUTTER

QUE SE TRATABA DE UN ORDEN 3 PASA BAJOS. (NO ACLARA ALPHA MIN)


PLANTILLA PASA-BAJOS

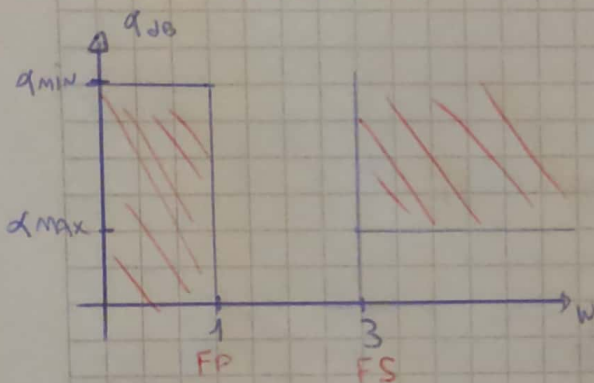

PLANTILLA PASA-ALTOS

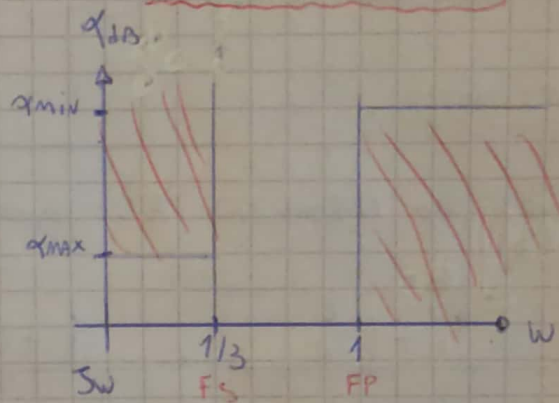

BUTTER ORDEN 3 \rightarrow

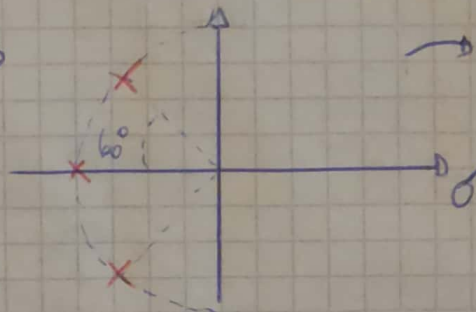

$$\rightarrow Q = \frac{1}{2 \cos 60^\circ} \Rightarrow Q = 1$$

$$H(s') = \frac{3^2}{s'^2 + s' + 1} \cdot \frac{1}{s' + 1}$$

\rightarrow PASA BAJOS

$$H(s') = \frac{s' + 3^2}{s'^2 + s' + 1} \cdot \frac{1}{s' + 1}$$

\rightarrow PASA BAJOS
 NOTCH


NOTA

PASA ALTOS


$$H(s) = H(s') \quad \left| \quad s' = \frac{1}{s} \right. \quad \Rightarrow H(s) = \frac{\frac{1}{s^2} + 3^2}{\frac{1}{s^2} + \frac{1}{s} + 1} \cdot \frac{1}{\frac{1}{s} + 1}$$

$$H(s) = \frac{s^2 + \frac{1}{9}}{s^2 + s + 1} \cdot \frac{s}{s + 1}$$

b)

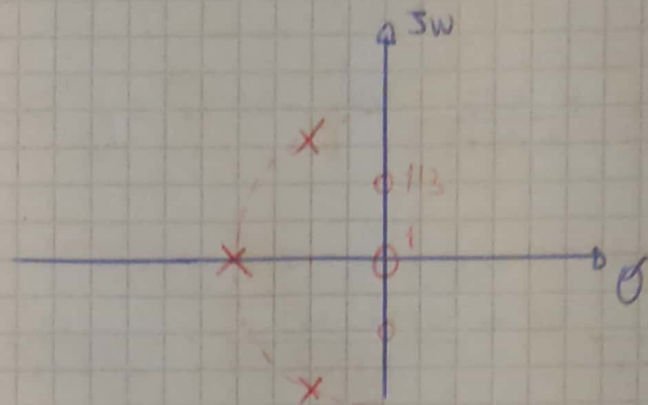

c)

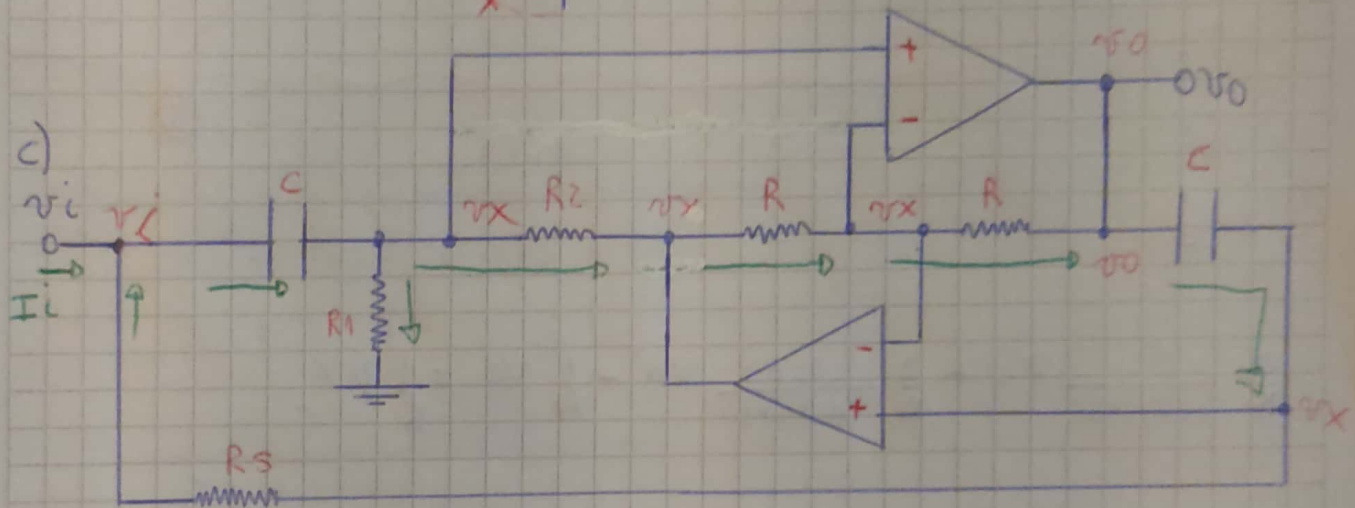

$$v_x \left(\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1} + sC \right) - sC v_i - R_2^{-1} v_y = 0$$

$$\frac{sC R_1 R_2 + R_1 + R_2}{R_1 R_2} v_x - sC v_i = \frac{1}{R_2} v_y \quad (1)$$

$$v_x \left(\frac{2}{R} \right) - \frac{1}{R} v_o - \frac{1}{R} v_y = 0 \rightarrow \frac{2}{R} v_x - \frac{1}{R} v_o = \frac{1}{R} v_y \quad (2)$$

$$v_x \left(sC + \frac{1}{R_s} \right) - sC v_o - \frac{v_i}{R_s} = 0 \rightarrow \frac{sC R_s + 1}{R_s} v_x = \frac{1}{R_s} v_i + sC v_o$$

$$v_x = \frac{1}{sC R_s + 1} v_i + \frac{sC R_s}{sC R_s + 1} v_o \quad (3)$$

NOTA

③ en ①

$$\frac{SCR_2 R_2 + R_1 + R_2}{R_1 R_2} \left(\frac{1}{SCR_5 + 1} \bar{v}_i + \frac{SCR_5}{SCR_5 + 1} v_0 \right) - SCR \bar{v}_i = \frac{1}{R_2} v_y$$

$$v_y = \frac{SCR_2 R_2 + R_1 + R_2}{R_1} \frac{1}{SCR_5 + 1} \bar{v}_i + \frac{SCR_1 + R_1 + R_2}{R_1} \cdot \frac{SCR_5}{SCR_5 + 1} v_0 - SCR R_2 \bar{v}_i$$

④

③ en ②

$$\frac{2}{R} \frac{1}{SCR_5 + 1} \bar{v}_i + \frac{2}{R} \frac{SCR_5}{SCR_5 + 1} v_0 - \frac{1}{R} v_0 = \frac{1}{R} v_y$$

$$v_y = \frac{2}{SCR_5 + 1} \bar{v}_i + \frac{2SCR_5}{SCR_5 + 1} v_0 - v_0$$

$$v_y = \frac{2}{SCR_5 + 1} \bar{v}_i + \frac{SCR_5 - 1}{SCR_5 + 1} v_0$$

⑤

④ = ⑤

$$\frac{SCR_2 R_2 + R_1 + R_2}{R_1} \frac{1}{SCR_5 + 1} \bar{v}_i + \frac{SCR_1 + R_1 + R_2}{R_1 (SCR_5 + 1)} \cdot SCR_5 v_0 - SCR R_2 \bar{v}_i =$$

$$= \frac{2}{SCR_5 + 1} \bar{v}_i + \frac{SCR_5 - 1}{SCR_5 + 1} v_0$$

NOTA

$$\left[\frac{S C R_1 R_2 + R_1 + R_2}{R_1 (S C R_5 + 1)} - \frac{Z}{S C R_5 + 1} - S C R_2 \right] V_i = \left[\frac{S C R_5 - 1}{S C R_5 + 1} - \frac{S C R_5 (S C R_1 R_2 + R_1 + R_2)}{R_1 (S C R_5 + 1)} \right] V_o$$

$$\frac{S C R_1 R_2 + R_1 + R_2 - Z R_1 - S C R_2 (S C R_5 + 1) R_1}{R_1 (S C R_5 + 1)} V_i = \frac{R_1 S C R_5 - R_1 - S C R_5 (S C R_1 R_2 + R_1 + R_2)}{R_1 (S C R_5 + 1)} V_o$$

$$H(s) = \frac{-S^2 C^2 R_5 - R_1 + R_2}{S^2 C^2 R_1 R_2 R_5 + S C R_5 R_2 + R_1}$$

$$H(s) = \frac{S^2 + \frac{R_1 - R_2}{R_1 R_2 R_5 C^2}}{S^2 + \frac{1}{R_1 C} S + \frac{1}{R_2 R_5 C^2}}$$

$$W_P^2 = \frac{1}{R_2 R_5 C^2} \rightarrow C^2 = \frac{1}{R_2 W_P^2} \rightarrow C = \frac{1}{\sqrt{R_2} W_P} \rightarrow C = 1/W_P$$

$$\frac{R_1 - R_2}{R_1 R_2 R_5 C^2} = W_0^2 \rightarrow \frac{R_1 - R_2}{R_1} = W_0^2 W_P^2$$


$$\frac{W_0}{Q} = \frac{1}{R_1 C} \quad R_1 = \frac{Q}{W_P C} \Rightarrow R_1 = \frac{Q}{\frac{1}{\sqrt{R_2} W_P}} \rightarrow R_1 = Q \cdot \sqrt{R_2}$$

$$R_1 = Q \cdot R_2$$

$$\frac{-R_2 + Q R_2}{Q R_2} = W_0^2 / W_P^2 \quad ; \quad R_2 = 1$$

$$Q \left[1 - \frac{W_0^2}{W_P^2} \right] = 1 \rightarrow \frac{1}{Q} = 1 - \frac{W_0^2}{W_P^2}$$

$$Q = (8/9)^{-1} \rightarrow Q = 9/8$$

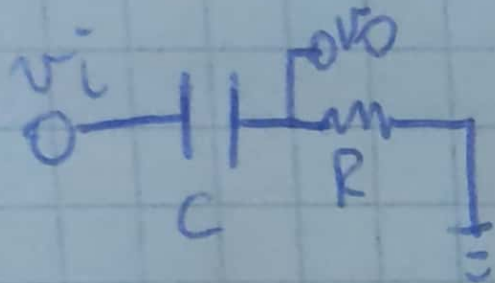

$$H(s) = \frac{s}{s + 1/RC}$$