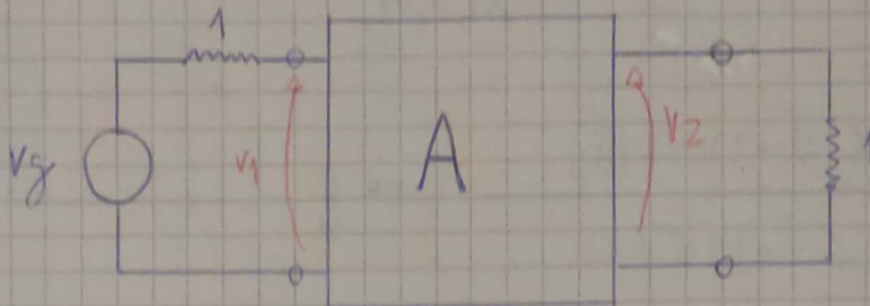


TAREA SEMANAL 13



1-

$$R_o = 1 \Omega \quad |S_{11}|^2 + |S_{21}|^2 = 1$$

$$|S_{21}| \rightarrow \text{W Bessel de orden 3} \rightarrow \coth \gamma(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{\frac{3}{s} + \frac{s}{5}} = \frac{1 + 5s}{s(s^2 + 15)}$$

$$L_{|S_{21}(s)|^2} = \frac{15}{s^2 + 15s + 15}$$

$$= \frac{6s^2 + 15}{s^3 + 15s}$$

$$|S_{11}|^2 = 1 - |S_{21}(s)|^2$$

$$|S_{21}(s)|^2 = \frac{225}{-s^6 + 6s^4 + (-45s^2) + 225}$$

$$|S_{11}(s)|^2 = \frac{-s^6 + 6s^4 - 45s^2 + 225 - 225}{-s^6 + 6s^4 - 45s^2 + 225} = \frac{s^6 - 6s^4 + 45s^2 + 0}{s^6 - 6s^4 + 45s^2 - 225}$$

$$|S_{11}(s)|^2 = \frac{s^2(s^4 - 6s^2 + 45)}{s^6 - 6s^4 + 45s^2 - 225} = \frac{s^2(s^4 - 6s^2 + 45)}{s^6 - 6s^4 + 45s^2 - 225}$$

$$s^4 - 6s^2 + 45 = (s^2 + xs + \sqrt{45})(s^2 - xs + \sqrt{45})$$

$$-6s^2 = -x^2 s^2 + 2\sqrt{45}s \rightarrow x^2 s^2 = 2\sqrt{45}s + 6$$

$$x = 4,41$$

$$sH(s) = \frac{s(s^2 + 4,41s + \sqrt{45})}{s^3 + 6s^2 + 15s^2 + 15} \rightarrow \frac{P}{Q}$$

$$Z1 = \frac{Q+P}{Q-P} \rightarrow Z1 = \frac{2s^3 + 10,41s^2 + 21,71s + 15}{1,59s^2 + 8,29s + 15}$$

2- COVER

$$\begin{array}{r} 2s^3 + 10,41s^2 + 21,71s + 15 \quad | \quad 1,59s^2 + 8,29s + 15 \\ - \quad 2s^3 + 10,42s^2 + 18,87s + 0 \\ \hline \end{array} \quad 1,258s \rightarrow \text{SL}$$

$$2,84s + 15$$

$$\begin{array}{r} 1,59s^2 + 8,29s + 15 \quad | \quad 2,84s + 15 \\ - \quad 1,59s^2 + 8,39s \\ \hline \end{array} \quad 0,59s \rightarrow \text{SC}$$

$$15$$


$$\begin{array}{r} 2,84s + 15 \quad | \quad 15 \\ - \quad 2,84s \\ \hline \end{array} \quad 0,189s \rightarrow \text{SL}$$

$$15$$

$$\begin{array}{r} 15 \quad | \quad 15 \\ 0 \quad | \quad 1 \end{array} \rightarrow$$

$$\text{SC}$$

CIRCUITO FINAL

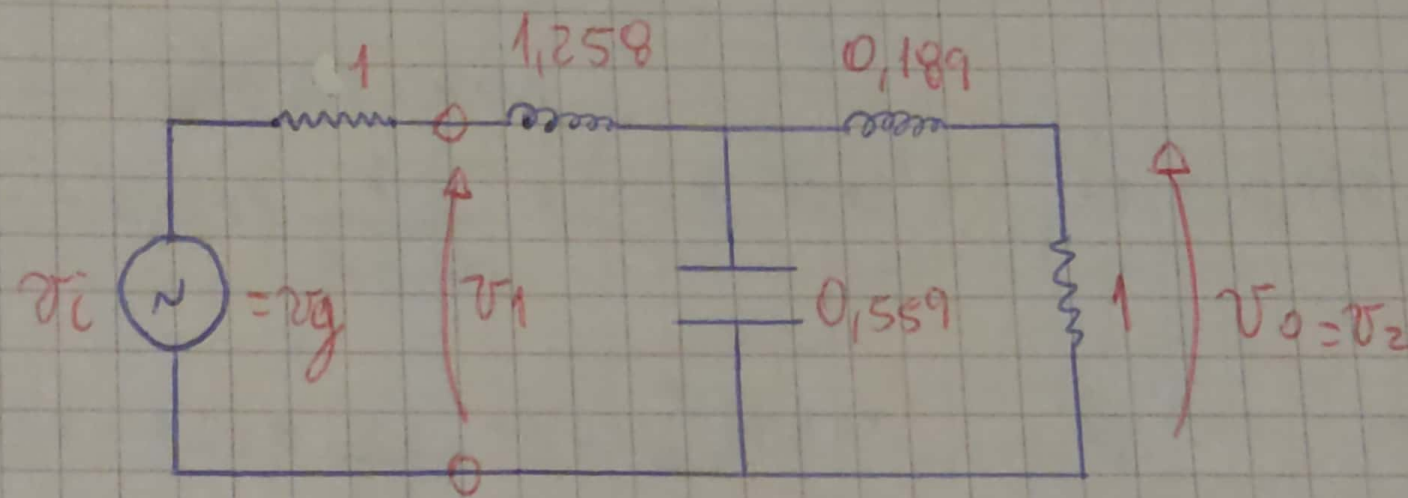

$$5- \underline{W = 2M \cdot 10^6 \text{ rad/s}} ; \underline{R_g = 50 \Omega} ; \underline{\omega W = 2M \cdot 10^6 / \sqrt{15}} \rightarrow \omega W = 2,55 \text{ MS}^{-1}$$

$$\omega W = W / \sqrt{15}, \omega Z = 50 \Omega$$

$$C = 0,559 \cdot \frac{1}{\omega W \cdot \omega Z} \rightarrow \underline{C = 4,38 \cdot 10^{-9} \text{ F}} ; L_2 = 0,189 \cdot \frac{\omega Z}{\omega W} \Rightarrow \underline{L_2 = 3,71 \mu\text{H}}$$

$$L_1 = 1,258 \cdot \frac{\omega Z}{\omega W} \rightarrow \underline{L_1 = 24,66 \mu\text{H}} ; \underline{R_L = 50 \Omega} \rightarrow \omega Z$$