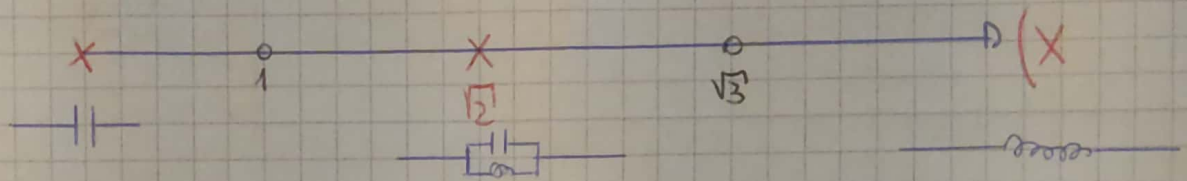


TAREA SEMANAL 9

$$Z(s) = \frac{(s^2+3)(s^2+1)}{s(s^2+2)}$$

POLOS Y CEROS (VERSIÓN SERIE)



$$Z(s) = \frac{s^4 + 4s^2 + 3}{s^3 + 2s} = \frac{K_0}{s} + sK_\infty + \frac{ZK_1 s}{s^2 + \omega_1^2}$$


$$ZK_1 = \lim_{\substack{z \\ s \rightarrow -\omega_1^2}} \frac{Z(s)}{s} \cdot (s + \omega_1^2) = \lim_{\substack{z \\ s \rightarrow -\omega_1^2}} \frac{(s^2+3)(s^2+1)}{s(s^2+2)} \cdot \frac{(s^2+2)}{s} \Rightarrow ZK_1 = 1/2$$

$$K_0 = \lim_{s \rightarrow 0} sZ(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{(s^2+3)(s^2+1)}{s^2+2} \Rightarrow K_0 = 3/2$$

$$K_\infty = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{Z(s)}{s} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{(s^2+3)(s^2+1)}{s^2(s^2+2)} = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{s^4 + 4s^2 + 3}{s^4 + 2s^2} \Rightarrow K_\infty = 1$$


$$Z(s) = \frac{1}{\frac{1}{K_0} s} + s K_{\infty} + \frac{2K_1 s}{s^2 + 2} \rightarrow Z(s) = \frac{1}{\frac{2}{3} s} + \underbrace{s}_{s_L} + \frac{1}{\underbrace{\frac{1}{2} s + \frac{1}{\frac{1}{22} s}}_{2s} + \underbrace{\frac{1}{\frac{1}{22} s}}_{\frac{1}{s_C}}}$$

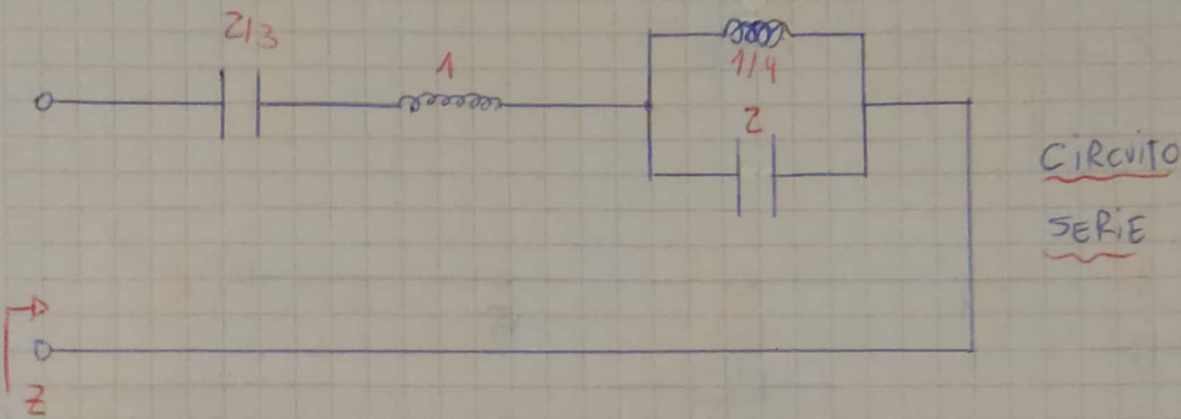$\underbrace{\frac{1}{\frac{1}{2K_1} s} + \frac{1}{K_1 s}}_{\frac{1}{s_C}}$



POLOS Y CEROS (VERSIÓN PARALELO)
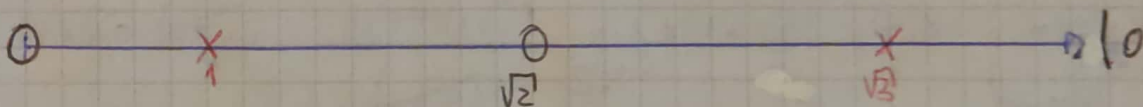
$$Y(s) = 1/Z(s) \rightarrow Y(s) = \frac{s(s^2 + 2)}{(s^2 + 3)(s^2 + 1)}$$




$$Y(s) = \frac{2K_1 s}{s^2 + 1} + \frac{2K_2 s}{s^2 + 3}$$

$$2K_1 = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{s^2 + 1}{s} Y(s) = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{\cancel{s^2 + 1}}{\cancel{s}} \cdot \frac{s(s^2 + 2)}{(s^2 + 3)(\cancel{s^2 + 1})} \rightarrow 2K_1 = 1/2$$

$$2K_2 = \lim_{s \rightarrow -\sqrt{3}} \frac{s^2 + 3}{s} Y(s) = \lim_{s \rightarrow -\sqrt{3}} \frac{\cancel{s^2 + 3}}{\cancel{s}} \cdot \frac{s(s^2 + 2)}{(\cancel{s^2 + 3})(s^2 + 1)} \rightarrow 2K_2 = 1/2$$

$$Y(s) = \frac{\frac{1}{2}S}{s^2+1} + \frac{\frac{1}{2}S}{s^2+3} = \frac{1}{2S+1} + \frac{1}{2S+3}$$

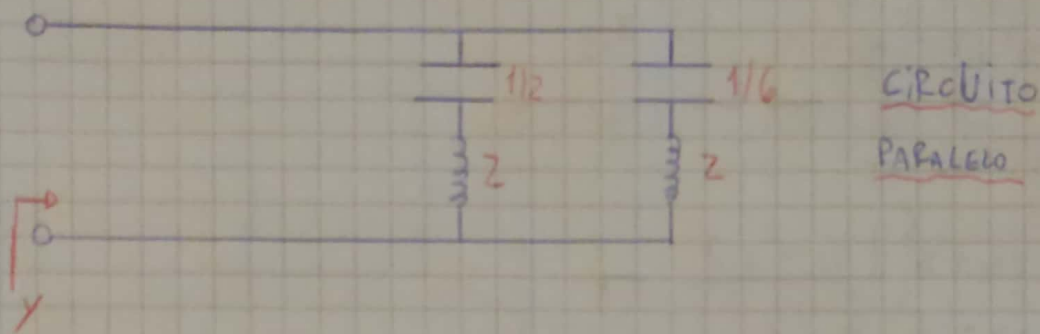$\underbrace{\hspace{1cm}}_{SL} \quad \underbrace{\frac{1}{2}S}_{1/5C} \quad \underbrace{\hspace{1cm}}_{SL} \quad \underbrace{\frac{1}{6}}_{1/5C}$



b) CAVER 1 Y 2

$$Z(s) = \frac{(s^2+3)(s^2+1)}{s(s^2+2)} = \frac{s^4 + 4s + 3}{s^3 + 2s}$$

Forma 1:


$$\begin{array}{l} \frac{s^4 + 4s + 3}{s^3 + 2s} \begin{array}{l} \overline{) s^3 + 2s} \\ \underline{- s^4 + 2s^2} \\ 2s^2 + 3 \end{array} \rightarrow \text{resistor } 1 \\ \quad \downarrow \begin{array}{l} \overline{) s^3 + 2s} \\ \underline{- s^3 + 2s} \\ 0 \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \frac{1/2 S}{s^3 + 2s} \begin{array}{l} \overline{) s^3 + 2s} \\ \underline{- s^3 + 2s} \\ 0 \end{array} \rightarrow \text{inductor } 1/2 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \frac{1/2 S}{s^3 + 2s} \begin{array}{l} \overline{) s^3 + 2s} \\ \underline{- s^3 + 2s} \\ 0 \end{array} \rightarrow \text{resistor } 1/6 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \frac{1/2 S}{s^3 + 2s} \begin{array}{l} \overline{) s^3 + 2s} \\ \underline{- s^3 + 2s} \\ 0 \end{array} \rightarrow \text{resistor } 4 \end{array}$$

CIRCUITO:

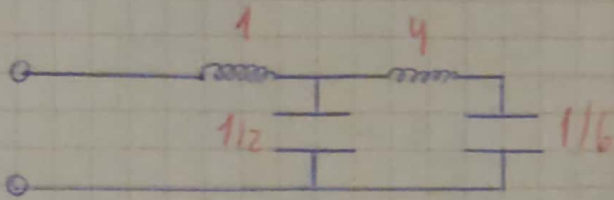

IMPLEMENTACIÓN N° 1

OTRA FORMA:


$$\begin{array}{r} 3 + 4s^2 + s^4 \quad | \quad 2s + s^3 \\ - \quad 3 + \frac{3}{2}s^2 \quad | \quad \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{s} \\ \hline \frac{5}{2}s^2 + s^4 \end{array} \rightarrow \text{Circuit with capacitor } 2/3$$

$$\begin{array}{r} 2s + s^3 \quad | \quad \frac{5}{12}s^2 + s^4 \\ - \quad 2s + \frac{4}{3}s^3 \quad | \quad \frac{4}{3} \cdot \frac{1}{s} \\ \hline \frac{1}{15}s^3 \end{array} \rightarrow \text{Circuit with capacitor } 5/4$$

$$\begin{array}{r} \frac{5}{2}s^2 + s^4 \quad | \quad \frac{1}{15}s^3 \\ - \quad \frac{5}{12}s^2 \quad | \quad \frac{25}{12} \cdot \frac{1}{s} \\ \hline s^4 \end{array} \rightarrow \text{Circuit with capacitor } 2/25$$

$$\begin{array}{r} \frac{1}{15}s^3 \quad | \quad s^4 \\ - \quad \frac{1}{15}s^3 \quad | \quad \frac{1}{15}s^{-1} \\ \hline 0 \end{array} \rightarrow \text{Circuit with capacitor } 5$$

CIRCUITO:

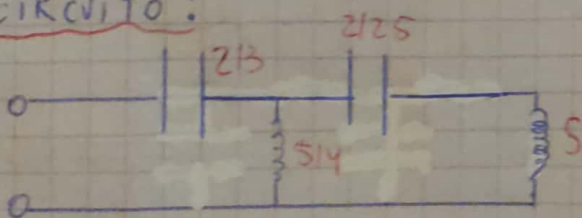

IMPLEMENTACIÓN N° 2