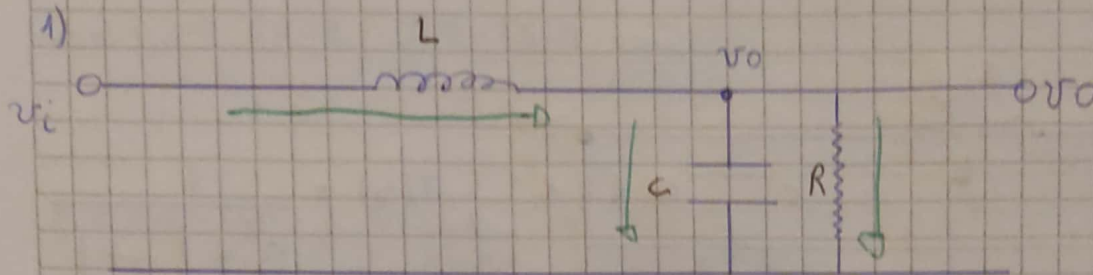


GUIA 2 "APROXIMACIONES DE FUNCIONES TRANSFERENCIAS"



$$(v_i - v_o) \cdot \frac{1}{sL} = sC \cdot v_o(s) + \frac{1}{R} v_o(s)$$

$$\frac{1}{sL} \cdot v_i(s) = \left(sC + \frac{1}{R} + \frac{1}{sL} \right) v_o(s) \Rightarrow T(s) = \frac{v_o(s)}{v_i(s)} = \left(\frac{s^2 LC + sL + R}{sLR} \right)^{-1} \frac{1}{sL}$$

$$T(s) = \frac{\frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{1}{RC} s + \frac{1}{LC}}$$

$$\omega_0^2 = 1/LC \Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$


$$\left(\frac{Q}{\omega_0} \right)^{-1} = \frac{1}{RC} ; Q = \omega_0 \left(\frac{1}{RC} \right)^{-1}$$

$$Q = \frac{1}{\sqrt{LC}} \left(\frac{1}{RC} \right)^{-1} \Rightarrow Q = \frac{RC}{\sqrt{LC}} \Rightarrow Q = \frac{R}{1} \sqrt{\frac{C}{L}} \Rightarrow Q = R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

$$\omega_0 = 1 \Rightarrow \frac{1}{LC} = 1 ; \text{ Si } R=1 \rightarrow Q = \sqrt{\frac{C}{L}} ; Q = \sqrt{\frac{1}{L^2}} \Rightarrow L = 1/Q$$

$$C = Q ; L = 1/Q ; R = 1$$

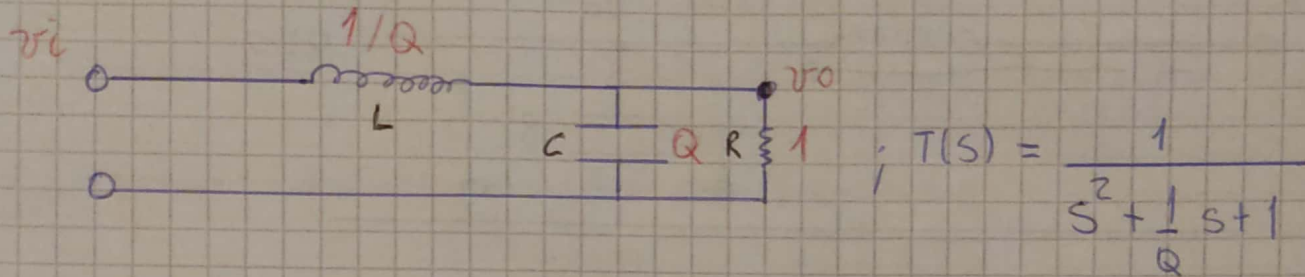CIRCUITO NORMALIZADO EN FRECUENCIA E IMPEDANCIA




$$|T(\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \omega^{2n}} ; \text{BUTTER. ORDER } 2$$

$$|T(\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \omega^4} \rightarrow |T(s)|^2 = \left[T(s) \cdot T(-s) \right]_{s = j\omega} = |T(\omega)|^2_{\omega = s/j}$$

$$|T(s)|^2 = \frac{1}{1 + s^4} \Rightarrow T(s)_{b2} = \frac{1}{s^2 + \underbrace{\sqrt{2}}_{\frac{1}{Q}} s + 1}$$

ENTONCES:

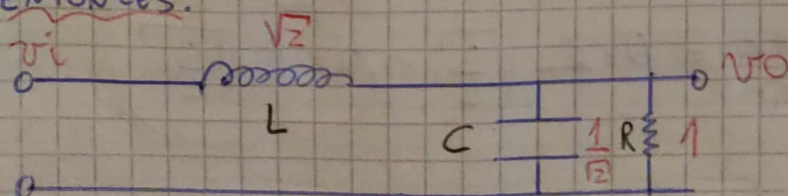

DESNORMALIZAMOS:

$$\omega W = 2\pi \cdot 1\text{kHz}; \quad \omega Z = 1\text{K}\omega$$

$$R = \omega Z = 1\text{K}\omega; \quad C = \frac{C_N}{\omega W \omega Z} = \frac{(\sqrt{2}/2)}{1\text{K}\omega \cdot 2\pi \cdot 1\text{kHz}} \rightarrow C = 112,54\text{nF}$$

$$L = \frac{\overbrace{L_N}^{\sqrt{2}}}{\omega W} \omega Z \rightarrow L = 225,08\text{mH}$$