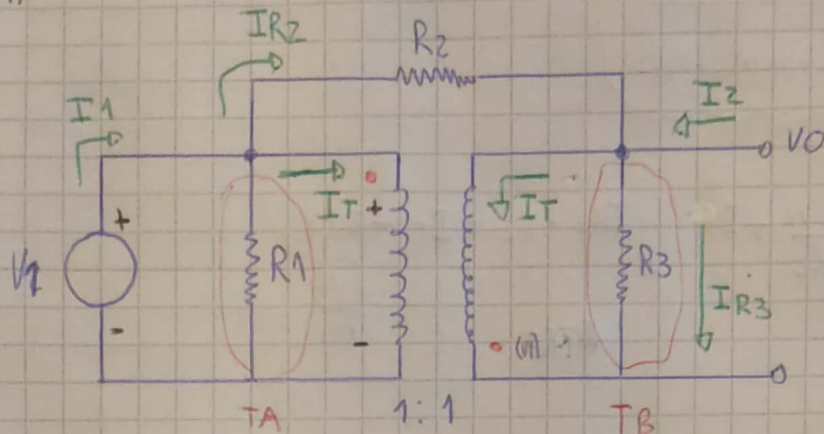


TAREA SEMANAL 6

1)



$$R1 = 1 \cdot R2 = 2$$

$$R3 = 3$$

$$\begin{cases} V1 = V2A + (-I2)B \\ I1 = V2C + (-I2)D \end{cases}$$

FORMA N° 1

$$\begin{cases} V1 = -2V2 \rightarrow V1 = -V2 \\ I1 = I2 \cdot 1/3 \rightarrow I1 = I2 \end{cases}$$


$$T_{\text{TRAF}} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}; TA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}; TB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1/3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T = T_{\text{TRAF}} \cdot TA \cdot TB = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1/3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1/3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -4/3 & -1 \end{pmatrix}; DT = 1; Z = \begin{pmatrix} 3/4 & 3/4 \\ 3/4 & 3/4 \end{pmatrix}$$

PROBLEMA: NO

PUEDE PARAMETRIZAR

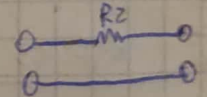

CON PARAMETROS

Z. Si
1/3 y

AHORA SI QUERE CALCULAR LOS PARAMETROS DE FORMA DIRECTA:

$$I1 = IR2 + IT + IR1 = \frac{V1}{R1} + IT + \frac{V1 - V0}{R2} = \frac{V1}{R1} + \frac{2V1}{R2} + IT; I1 = \frac{V1}{R1} + \frac{2V1}{R2} + \frac{2V1}{R2} + \frac{V1}{R3}$$

$$IR2 = IT + IR3 \Rightarrow \frac{2V1}{R2} + IT + \frac{V0}{R3} = \frac{2V1}{R2} + IT - \frac{V0}{R3}; IT = \frac{2V1}{R2} + \frac{V1}{R3}; I1 = \frac{V1}{R1} + \frac{4V1}{R2} + \frac{V1}{R3}$$

NOTA

$$Z_{11} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{I_2=0} ; I_1 = V_1 \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) = V_1 \left(\frac{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2}{R_1 R_2 R_3} \right)$$

$$Z_{11} = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2}$$

$$Z_2 = \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{I_1=0} ; I_1 = \frac{V_1}{R_1} + \frac{2V_1}{R_2} + I_T ; I_{R_2} + I_2 = I_T + I_{R_3}$$

$$I_T = \frac{2V_1}{R_2} + I_2 + \frac{V_1}{R_3} ; \frac{V_1}{R_1} + \frac{2V_1}{R_2} + \frac{2V_1}{R_2} + I_2 + \frac{V_1}{R_3} = 0 ; \frac{V_1}{I_2} = - \frac{R_1 R_2 R_3}{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2}$$

$$\left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{I_1=0} = - \frac{R_1 R_2 R_3}{R_2 R_3 + R_1 R_3 + R_1 R_2}$$

$$Z_{21} = Z_{12} ; Z_{22} = \left. \frac{V_2}{I_2} \right|_{I_1=0} \Rightarrow Z_{22} = ? ; I_1 = 0 = \frac{-V_0}{R_1} + \frac{2V_1}{R_2} + I_T = \frac{-(R_2 + 2R_1)V_0}{R_1 R_2} + I_T$$

↳ PASIVO

$$I_{R_2} + I_2 = I_T + \frac{V_0}{R_3} \Rightarrow -\frac{V_0}{R_2} + I_2 = \frac{(R_2 + 2R_1)V_0}{R_1 R_2} + \frac{V_0}{R_3}$$

$$I_2 = \frac{R_2 R_3 + 4R_1 R_3 + R_1 R_2}{R_1 R_2 R_3} V_0$$

$$Z_{22} = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_2 R_3 + 4R_1 R_3 + R_1 R_2}$$

$$Z = \begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{pmatrix} \Rightarrow Z = \begin{pmatrix} Z_{11} & -Z_{11} \\ -Z_{11} & Z_{11} \end{pmatrix}$$